
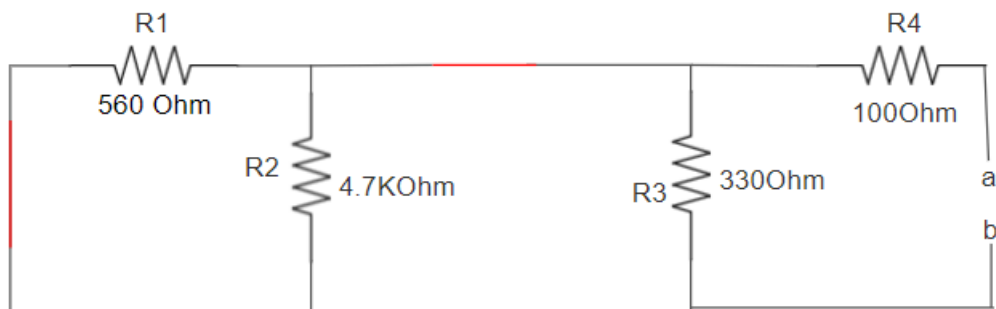


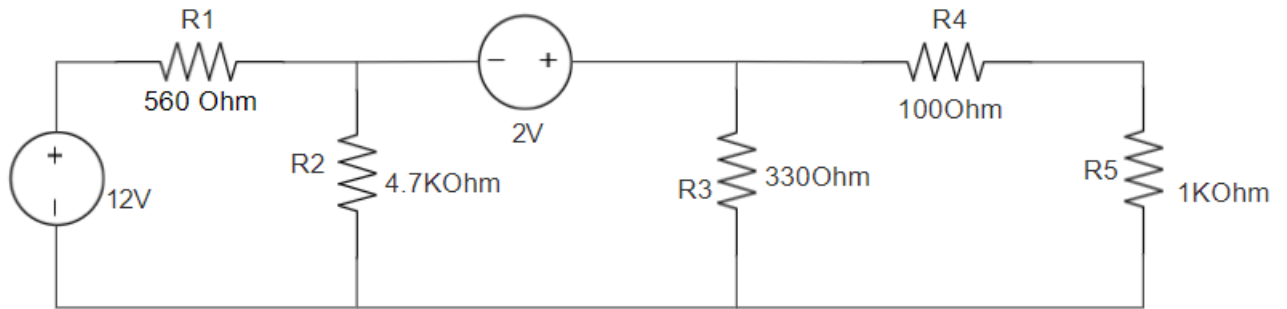

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS ESPE

Departamento de eléctrica y electrónica

Laboratorio de introducción a circuitos



$$RTh = R_1 || R_2 || R_3 + R_4$$


$$RTh = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}} + R_4$$

$$RTh = \frac{1}{\frac{1}{560} + \frac{1}{4700} + \frac{1}{330}} + 100$$

$$RTh = \frac{1}{0,005028} + 100$$

$$RTh = 198,85 + 100$$

$$RTh = 298,85\Omega$$

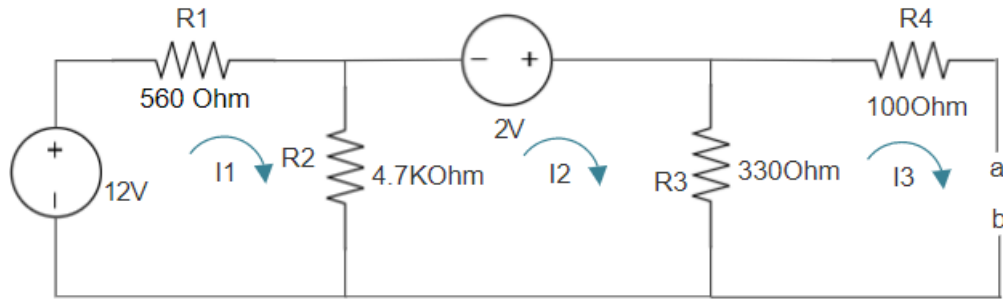

$$12 - R_1 I_1 - R_2 (I_1 - I_2) = 0$$

$$12 - 560 I_1 - 4700 (I_1 - I_2) = 0$$

$$12 - 5260 I_1 + 4700 I_2 = 0$$

$$ECUACION1$$

$$5620 I_1 - 4700 I_2 = 12$$

$$2 - R_3 (I_2 - I_3) - R_2 (I_2 - I_1) = 0$$

$$2 - 330 (I_2 - I_3) - 4700 (I_2 - I_1) = 0$$

$$2 - 5030 I_2 + 330 I_3 + 4700 I_1 = 0$$

$$ECUACION2$$

$$-4700 I_1 + 5030 I_2 - 330 I_3 = 2$$

$$R_3 (I_3 - I_2) - R_4 I_3 = 0$$

$$-330 (I_3 - I_2) - 100 I_3 = 0$$

$$ECUACION3$$

$$330 I_2 - 430 I_3 = 0$$

$$I_1 = 0,02198A$$

$$I_2 = 0,02204A$$

$$I_3 = 0,01691A$$

$$VTh = V_a - V_b$$

$$V_a = I_3 * R_4 + R_3 (I_2 - I_3)$$

$$V_a = (0,01691 * 100) + (330 * 0,00513)$$

$$V_a = 3,3839V$$



$$V_b = R_3 (I_3 - I_2)$$

$$V_b = 330 * -0,00513$$

$$V_b = -1,6929V$$

$$VTh = 3,2839 - (-1,6929)$$

$$VTh = 5,0768V$$

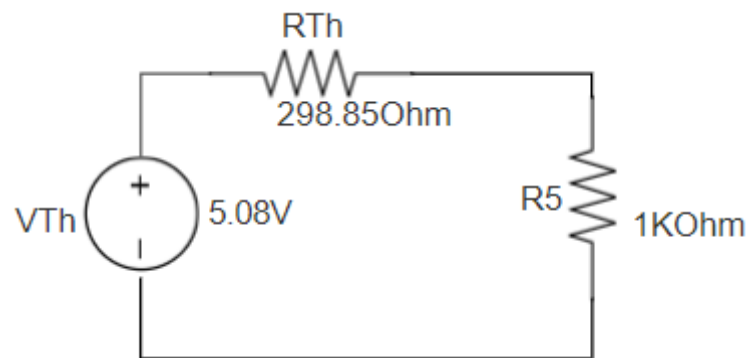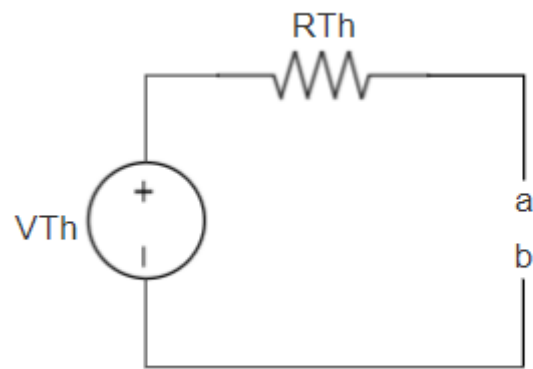

$$I = \frac{V}{R}$$

$$I = \frac{5,08}{1298,85}$$

$$I = 0,003850A$$

$$V_{R_5} = I R_5$$

$$V_{R_5} = 0,003850 * 1000$$

$$V_{R_5} = 3,85V$$